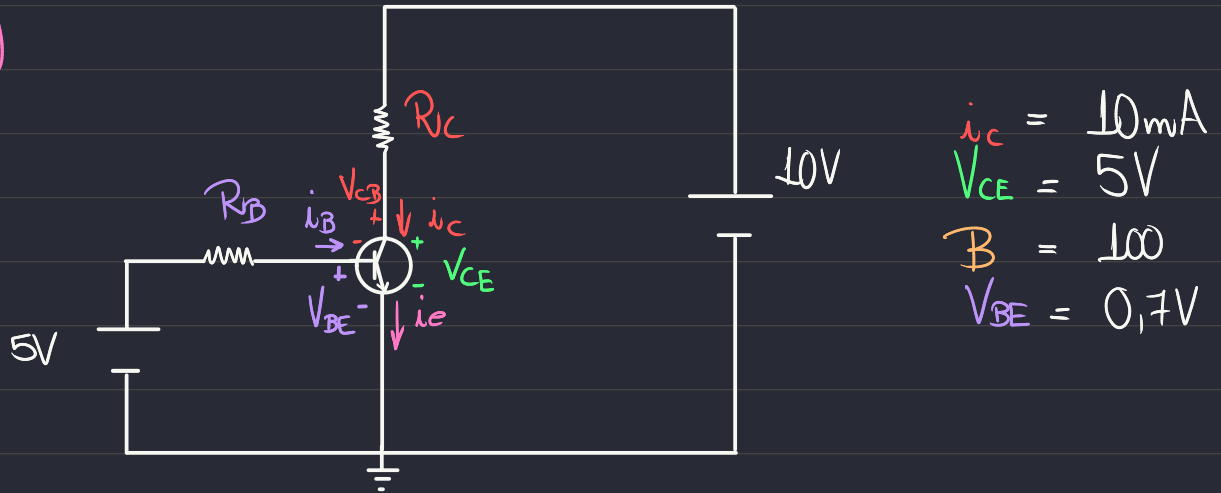


Lista de Exercícios \Rightarrow

Nome: Victor Henrique de Moura Netto
RA: 2090910


1)



$$i_C = \beta \cdot i_B \rightarrow i_B = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{100} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$R_B = \frac{5 - 0,7}{1 \cdot 10^{-4}} = 43 \text{ k}\Omega$$
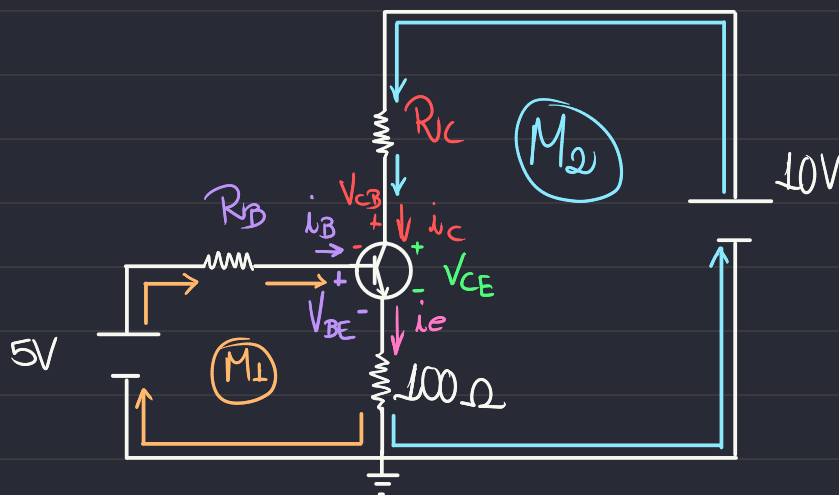
$$R_C = \frac{10 - 5}{10\text{mA}} = 500 \Omega$$



• Malha 1

$$-5 + R_B i_B - V_{BE} + 100 \cdot i_E = 0 \rightarrow$$

$$R_B = \frac{-V_{BE} - 100 i_E + 5}{i_B} \rightarrow$$


$$R_B = \frac{-0,7 - 100 \cdot (i_b + i_c) + 5}{1 \cdot 10^{-4}} \rightarrow$$

$$R_B = \frac{-0,7 - 4,01 + 5}{1 \cdot 10^{-4}} = 32,9 \text{ k}\Omega$$

• Maltha ②

$$-10 + R_C \cdot i_c + V_{CE} + 100(i_c + i_b) = 0 \rightarrow$$
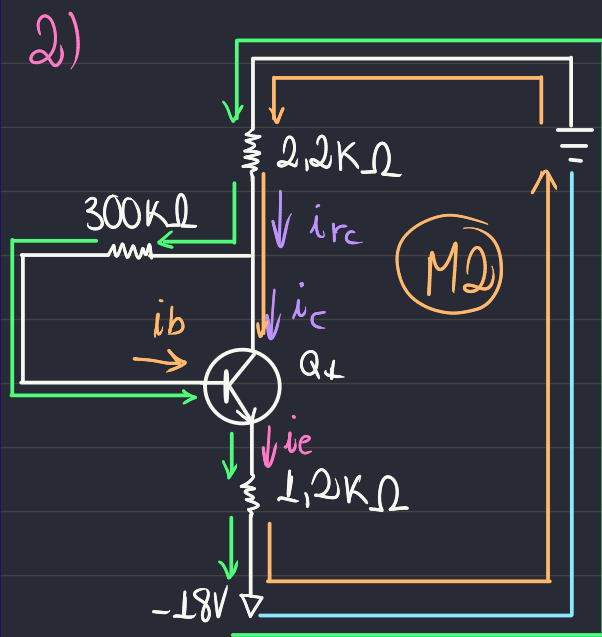
$$R_C = \frac{5 - 10 \text{ mV} - 1}{10 \cdot 10^{-3}} = \frac{3,99}{10 \cdot 10^{-3}} = 399 \Omega$$



$$V_{BE} = 0,7V$$

$$\beta = 100$$

(M1)



Considerando:

$$i_c \gg i_b,$$

$$i_{rc} \approx i_c$$

Como i_b é considerado como 0:
 $i_c = i_e$

$$i_c = \beta \cdot i_b$$

• Malha (1)

$$2,2k i_c + 300k i_b + 0,7 + 1,2k i_e - 18 = 0 \rightarrow$$

$$2,2k i_c + 300k \cdot 100 \cdot i_c + 1,2k i_e - 17,3 = 0 \rightarrow$$

$$5,2k i_c + 1,2k i_e = 17,3 \rightarrow$$

$$6,4 i_e = 17,3 \rightarrow i_e = 2,703 \text{ mA}$$

$$\therefore i_B = \frac{i_c}{\beta} = 27,03 \mu\text{A}$$


• Malha (2)

$$2,2k i_c + V_{CE} + 1,2k i_c - 18 = 0 \rightarrow$$

$$V_{CE} = 18 - 3,4k i_c = 8,81V$$

\therefore Região de corte, V_{CE} existe e I_B é mínimo.

3)

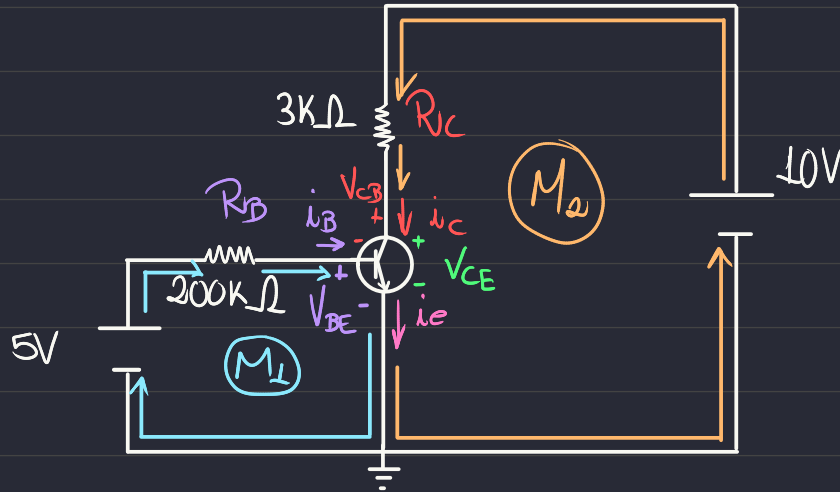

$$\begin{aligned} h_{FE} &= 100 \\ V_{CE} &= 0,2V \\ V_{BE} &= 0,8V \end{aligned}$$

• Malha ① :

$$-5 + 200k i_B + 0,8 = 0 \rightarrow$$

$$200k i_B = 4,2 \rightarrow i_B = 21 \mu A$$

• Malha ② :

$$3k \cdot i_C + 0,2 - 10 = 0 \rightarrow$$

$$3k i_C = 9,8 \rightarrow i_C = 3,267 mA$$

∴ Sabendo que $i_{B \min} = \frac{i_C}{\beta}$ e $h_{FE} = \beta = 100$,

$$i_{B \min} = \frac{3,267 \cdot 10^{-3}}{100} \Rightarrow i_{B \min} = 32,67 \mu A$$



Como o $i_{B \min} (32,67 \mu A) > i_B (21 \mu A)$,
então está no modo ativo.