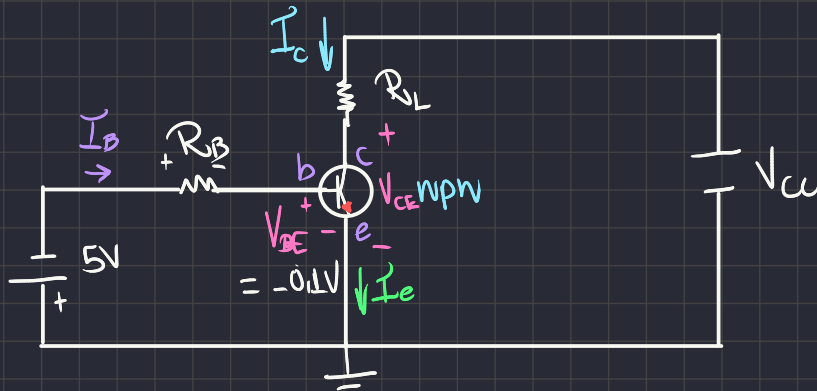


Lista 02 \Rightarrow

$$G_e = 0,3V$$

1)



$$I_{C0} = 2,5\mu A (25^\circ C)$$

\downarrow 2x por $10^\circ C$

$$V_{bb} = 5V$$

$$I_E = 0V \quad I_B = -I_{C0}$$

a) Em $75^\circ C$, $I_{C0} = 80\mu A$, então:


$$I_B = -80\mu A \quad 5 + V_{R_B} + V_{BE} = 0 \rightarrow V_{R_B} = -5 + 0,1 = -4,9V$$

$$R_B = \frac{V_{R_B}}{I_B} \rightarrow R_B = \frac{-4,9}{-80 \cdot 10^{-6}} = 61,25k\Omega$$

b) Se $V_{DB} = 1V$ e $R_B = 50k\Omega$

$$I_B = \frac{1}{50k} = 0,02\mu A$$

2)

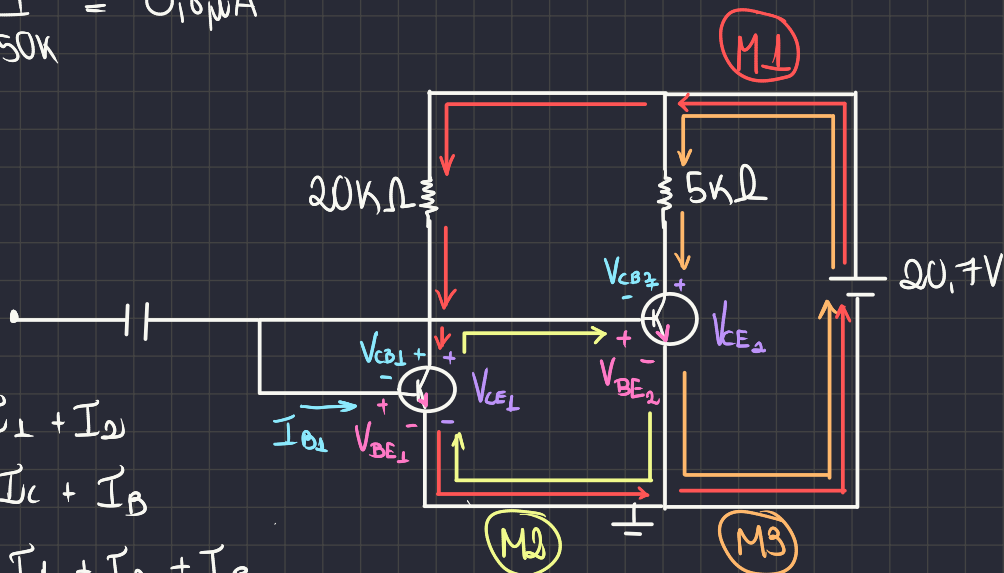

$$I_C = I_1 + I_2$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = I_1 + I_2 + I_B$$

a) I_{B1} , I_{B2} , I_{C1} e I_{C2} .

$$I_{B1} = 1\mu A$$

$$(M1) -20,7 + V_{CE1} + 20kI_1 = 0$$

$$(M2) -V_{CE1} + V_{BE2} = 0 \rightarrow V_{BE2} = V_{CE1} = 0,7V$$

$$(M3) V_{CE2} + 5kI_3 - 20,7 = 0$$

- Fazendo o nó:

$$I = I_{B_2} + I_{C_L} + I_{B_L} \rightarrow 1 \cdot 10^{-3} = \overbrace{I_{B_L}}^{\overline{I_{B_L}}} + I_{B_2} + \beta I_{B_L} \rightarrow$$


$$I_{E_L} = I_{B_L} + I_{C_L}$$

$$I_{C_L} = \beta I_{B_L}$$

$$1 \cdot 10^{-3} = I_{B_L} (2 + \beta) \rightarrow I_{B_L} = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{50} = 20 \mu A$$

$$I_{C_L} = I_{C_2} = 48 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 0,96 mA$$

3)

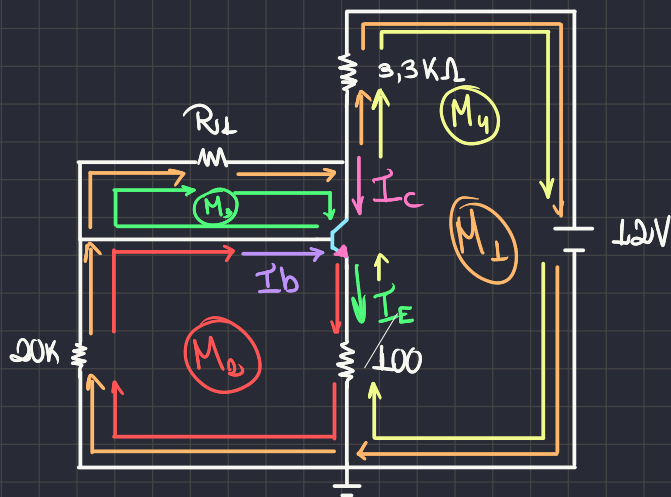

$$\alpha = 0,98$$

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$I_C = \alpha I_E \rightarrow I_C = 1,96 mA$$

$$I_E = 2 mA$$

- Determine R_L :

$$(M_1) \quad 12 + 20k(I_2 + I_1) + R_L(I_L + I_3) + 3,3k(I_L + I_4) = 0$$

$$(M_2) \quad 100(I_2 - I_4) + 20k(I_2 + I_1) + V_{BE} = 0$$

$$(M_3) \quad R_L(I_1 + I_3) + V_{CB} = 0$$